

تعداد صفحه: پنجم - ششم - هفتم

زمان انتخاب: شنبه ۲۰ بهمن ۷۵

تعداد کل صفحات: ۵


نام لرینه مدارهای الکتریکی (۱)

رشته نویسی و کارشناسی مهندسی کامپیووتر

گلوبن ۲۶۱۱۰۱

* استفاده از ماشین حساب مجاز است.

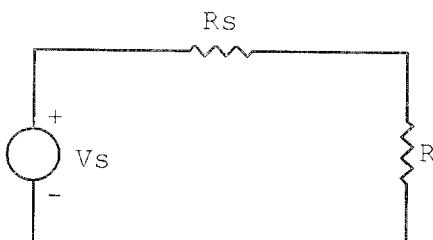۱. در مدار زیر اگر مقدار V_s ثابت باشد، بیشترین توان به ازای چه مقدار مقاومت به بار منتقل می‌شود؟



الف. برای $R = \infty$

ب. برای $R = 0$

ج. برای $R = R_S$

د. برای $R = R_S/2$

۲. کدام گزینه درباره سلف صحیح نمی‌باشد؟


$$V = L \frac{di}{dt}$$

$$W = \frac{1}{2} L i^2$$

ج. انرژی را در خود ذخیره کرده و سپس تحویل می‌دهد

د. ولتاژ دو سر آن تغییر ناگهانی ندارد.

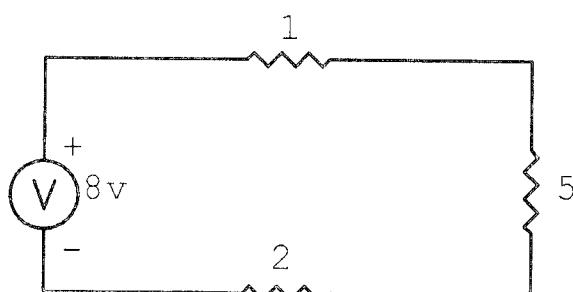۳. در مدار زیر توان تولیدی توسط منبع چقدر است؟



الف. ۴ وات

ب. ۸ وات

ج. ۱ وات

د. هیچکدام

۴. در مدار RL ثابت زمانی کدام است؟


$$\tau = L/R$$

$$\tau = RC$$

د. هیچکدام

$$\tau = R/L$$

۵. مقدار سلف معادل در شکل زیر کدام است؟

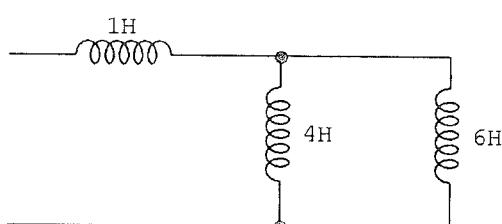

الف. 5H

ب. 11H

ج. -3.4H

د. هیچکدام

تحصیل سیاله نظر ۲۰ گمبلی -- نظری ۵

زمان انتظاع نظر گمبلی ۲۰ نظر نظری ۷۵ نظر

تحصیل کلی صفات ۵

نام گزینه مدارهای الکترونیکی (۱)

رشد تهمیه گلوبن مهندسی کامپیوتو

گلوبن ۲۶۱۰۱

۶. کدام گزینه صحیح است؟

الف. منبع ولتاژ همیشه مولد توان است

ب. مقاومت ممکن است مصرف کننده یا تولید کننده توان باشد.

ج. در منبع جریان مستقل، میزان جریان تولیدی تابعی از ولتاژ دو سر منبع است

د. ولتاژ دو سر خازن تغییرات ناگهانی ندارد.


۷. در مدار زیر ثابت زمانی چقدر است؟

الف. ۱۱.۶ s

ب. ۱۰ s

ج. ۵ s

د. هیچکدام

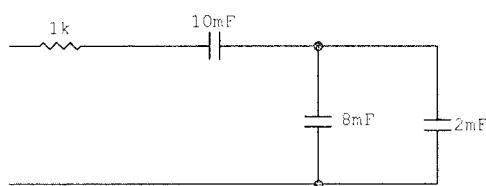


۸. در مدار ولتاژ V1 کدام است؟

الف. ۹v

ب. ۴.۵v

ج. ۵v

د. ۰.۵v

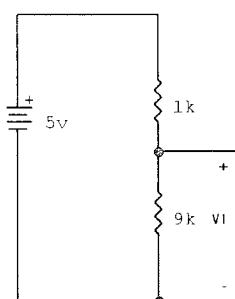

۹. اگر جریان ورودی خازن یک تابع پله باشد، کدام گزینه صحیح است؟

الف. ولتاژ آن تابع ضربه است

ب. ولتاژ آن تابع شب است

ج. ولتاژ آن تابع پله است

د. هیچکدام

۱۰. در یک مدار RLC موازی اگر $C=1/9F$ و $L=2H$ و $R=2$ باشد آنگاه:

الف. میرایی ضعیف

ب. میرایی شدید

ج. میرایی بحرانی

د. اتلاف

۱۱. یک ترانسفورماتور ایده آل:

الف. مولد توان است

ب. مصرف کننده توان است

ج. تمام شار از هسته می گذرد

د. هیچکدام

۱۲. کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف. زاویه فازور جریان در خازن ۹۰ درجه جلوتر از ولتاژ است

ب. زاویه فازور جریان در خازن ۴۵ درجه جلوتر از ولتاژ است

ج. زاویه فازور جریان در خازن ۹۰ درجه عقب تراز ولتاژ است

د. زاویه فازور جریان در خازن ۴۵ درجه عقب تراز ولتاژ است

تعداد سوالات: شش ۲۰ نکلی - شش ۵

علم پژوهی مدارهای الکتریکی (۱)

زبان انتخابی: نسخه انگلیسی

و نسخه انگلیسی: مهندسی کامپیوuter

تعداد کلی صفحات: ۵

گذشت: ۲۶۱۰۱

۱۳. کدام گزینه درباره امپدانس صحیح نمی‌باشد؟

$$Z_R = R$$

الف. $Z_L = j\omega L$

د. $Z_C = -1/j\omega C$

ج. $Z_C = -1/j\omega C$

۱۴. اگر منظور از L لاپلاس تابع باشد آنگاه کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

ب. $L(e^{j\omega t} u(t)) = \frac{1}{s + j\omega}$

الف. $L(\delta(t - t_0)) = e^{-st_0}$

د. $L(e^{-at} f(t)) = F(s + a)$

ج. $L(ktu(t)) = k / s$

۱۵. کدام گزینه صحیح نیست؟

ب. $L(kf(t)) = kF(S)$

الف. $L(f_1(t) + f_2(t)) = F_1(S) + F_2(S)$

د. $L(t^n f(t)) = \frac{d^n}{ds^n} F(S)$

ج. $L(f(at)) = \frac{1}{a} F(\frac{S}{a})$

۱۶. جریان ورودی یک سلف تابع پله است آنگاه ولتاژ آن کدام است؟

د. هیچکدام

ج. شبیه

ب. ضربه

الف. پله

۱۷. کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

الف. جریان مقاومت ممکن است تغییر ناگهانی داشته باشد.

ب. جریان خازن ممکن است تغییر ناگهانی داشته باشد

ج. ولتاژ سلف ممکن است تغییر ناگهانی داشته باشد

د. انرژی ذخیره شده در یک سلف برابر است با $W(t) = \frac{1}{2L} \phi(t)^2$

۱۸. کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

الف. پاسخ ورودی صفر مدار یعنی در سیستم هیچ منبع ولتاژ وجود ندارد.

ب. پاسخ ورودی صفر مدار یعنی پاسخ تنها تحت تأثیر شرایط اولیه سلف ها یا خازن هاست.

ج. پاسخ کامل معادل مجموع پاسخ حالت صفر و ورودی صفر است

د. عمل کلیدزنی در مدارها باعث تغییر ناگهانی جریان سلف ها نخواهد شد

۱۹. در خازن کدام صحیح نیست؟

ب. $w(t) = \int_{-\infty}^t v(t)i(t)dt$

الف. $w(t) = \frac{1}{2C} q^2(t)$

د. $v(t) = c \frac{di(t)}{dt}$

ج. $q = Cv$

۲۰. کدام گزینه در مورد فازورها صحیح نمی‌باشد؟

الف. قواعد KVL و KCL برای فازورها صحیح است

ب. $V = RI$

ج. $V = jX_L I$

د. $V = jX_C I$

تعداد سوالات: ۲۰ تکمیلی -- تشریحی ۵

زمان اجرا: نهضتی ۲۰ تکمیلی ۷۵ تشریحی

تعداد کل صفحات: ۵


نام پرسن: مدارهای الکتریکی (۱)

رشته تحصیلی: گرایش: مهندسی کامپیوتر


کد لرین: ۲۶۱۱۰۱

سوالات تشریحی


۱. در مدار زیر مقدار i چقدر است؟

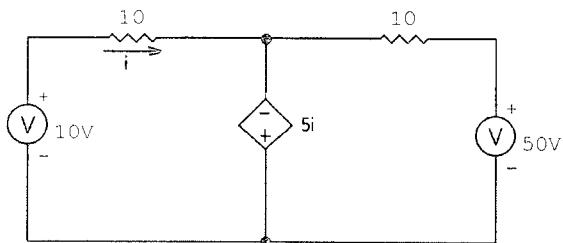

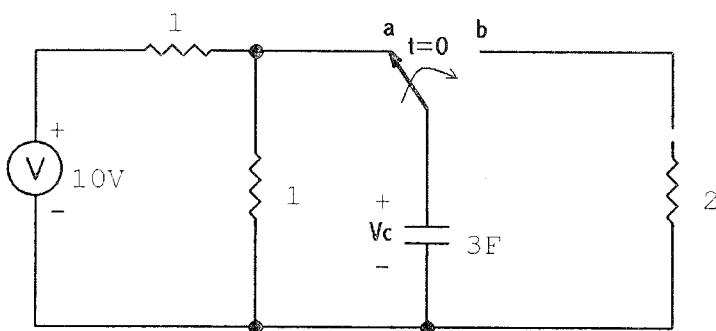۲. در مدار زیر کلید به مدت طولانی در وضعیت a قرار داشته است و در زمان $t=0$ به وضعیت b تغییر حالت می‌دهد. ولتاژ $V(t)$ را برای $t>0$ بدست بیاورید.



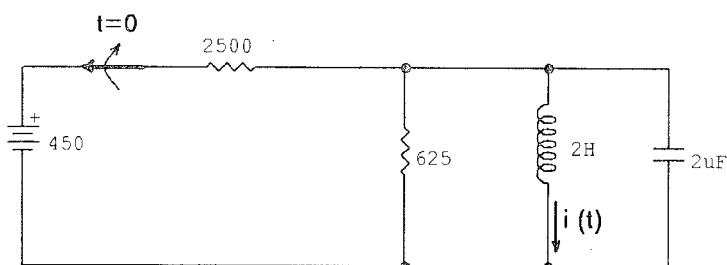۳. در مدار زیر کلید به مدت طولانی بسته بوده و در زمان $t=0$ باز می‌شود. نحوه تغییرات $i(t)$ را برای $t>0$ بیابید (خازن ۲ میکروفاراد است).




تعداد سوالات نظری ۲۰ تکمیلی — تئوری ۵
فریمان امنیتی نظری تکمیلی ۴۰ تئوری تکمیلی ۷۵ لیزر
تعداد کل صفحه‌ها ۵

نهمین مدارهای الکتریکی (۱)

رئیس پژوهشگاه مهندسی کامپیووت


کد پرسن ۲۶۱۱۰۱

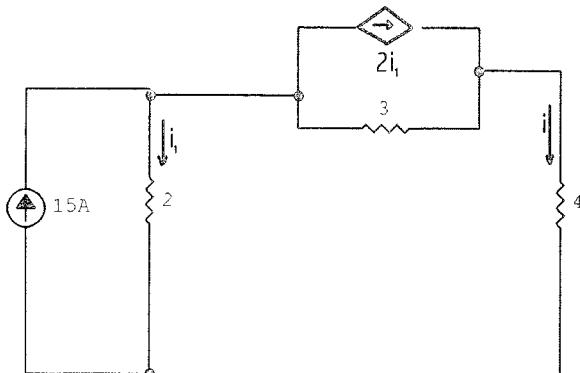۴. در مدار زیر جریان i را از روش تحلیل گره بدست آورید.



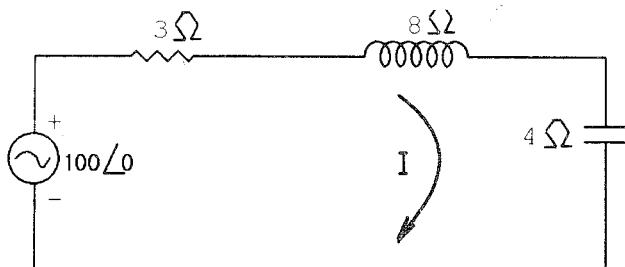۵. به یکی از دو سوال زیر به دلخواه پاسخ دهید:

الف) منبع ولتاژ سینوسی دارای مقدار موثر 100V و فرکانس $w=314 \text{ rad/sec}$ می باشد. مقادیر راکتانس المانها در شکل نشان داده شده است. جریان مدار را در حالت دائمی بباید.



ب) با فرض $v_C(0) = 0.6\text{A}$ و $i_L(0) = 0$ باشد، جریان i_R را بدست آورید.

