

استان:

تعداد سوالات: تست: ۲۰ تشریحی: ۴

زمان آزمون: تست: ۶۰ تشریحی: ۶ دقیقه


آزمون نمره منفی دارد

نام درس: مدارهای الکتریکی

رشته تحصیلی / گذ دوس: مهندسی مدیریت اجرایی - ۱۱۱۵۱۸۴

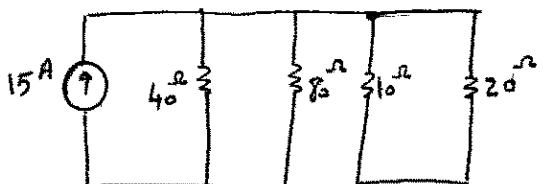۱. کد سوی سوال: یک (۱) استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است. منبع: --


پیامبر اعظم (ص): روزه سیزده آتش جهنم است.



- ب. هیچکدام
د. هیچکدام

۱. در شکل زیر جریان مقاومت 4Ω چقدر است؟

- الف. ۷۵
ج. ۲

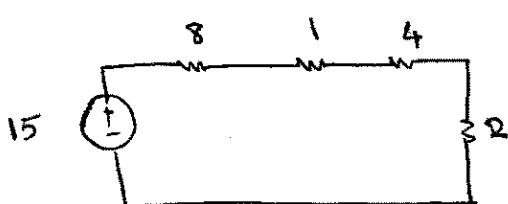


- ب. جریان آن $2/3$ آمپر است.
ج. ولتاژ آن $4/3$ ولت است.
د. توان تلف شده در 2Ω آن است.

۲. کدام عبارت درباره مقاومت 2Ω صحیح است؟

- الف. جریان آن $2/3$ آمپر است.
ب. جریان آن 2 آمپر است.
ج. ولتاژ آن $4/3$ ولت است.
د. توان تلف شده در 2Ω آن است.

۳. مقاومت معادل کدام است؟


- الف. 4Ω
ج. 1Ω

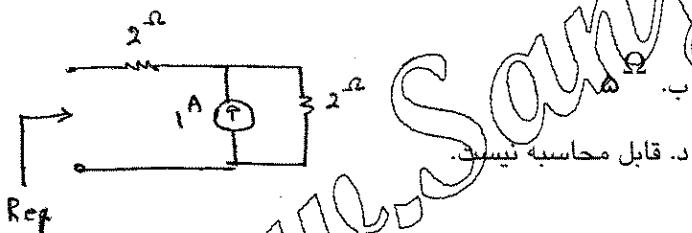

- ب. قابل محاسبه نیست.
د. هیچکدام

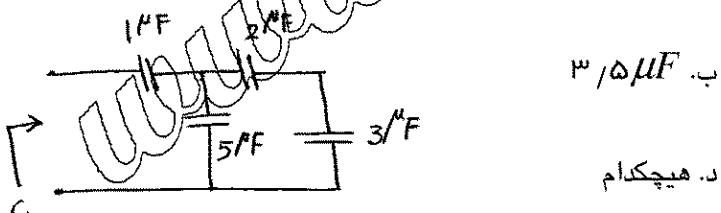۴. خازن معادل C کدام است؟


- الف. $\frac{3}{36}\mu F$
ج. $\frac{39}{8}\mu F$



- ب. $3/5\mu F$
د. هیچکدام

۵. منحنی زیر مربوط به چه عنصری است؟

- الف. منبع ولتاژ مستقل
ج. خازن

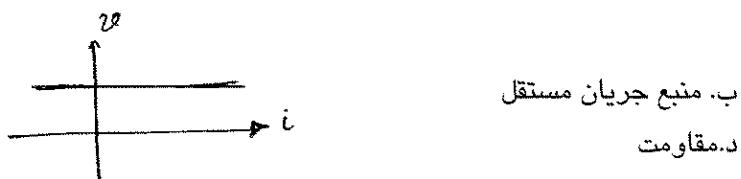

- ب. منبع جریان مستقل
د. مقاومت

۶. کدام جمله صحیح نمی باشد؟

- الف. مقاومت مصرف کننده توان است.
ب. سلف عنصر ذخیره کننده انرژی است.
ج. در تجزیه و تحلیل گره از قانون KCL استفاده می شود.
د. در حل مدارها با استفاده از قانون جمع آثار، هر بار یکی از متابع وابسته را صفر می کنیم.

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی:
زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: ۶ دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: مدارهای الکتریکی

رشته تحصیلی / گذرنامه: مهندسی مدیریت اجرایی - ۱۱۱۵۱۸۴

استفاده از: ماشین حساب ساده مجاز است. منع: -- گذرنامه سوال: یک (۱)

۷. کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

$$v = L \frac{di}{dt}$$

الف. انرژی ذخیره شده در سلف $W = \frac{1}{2} L i^2$

د. جریان الکتریک از رابطه $i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ قابل محاسبه است.

ج. بار الکتریکی خازن $q = Cv$


۸. اگر جریان خازن بصورت تابع پله باشد آنگاه ولتاژ آن:

ب. بصورت تابع شبیه است.

الف. بصورت تابع صفر (دلتا) است.

د. صفر است.

ج. بصورت تابع پله است.

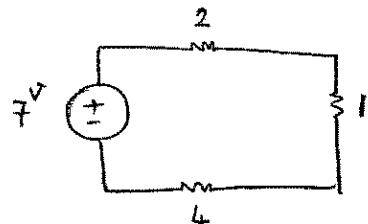

ب. $18V$

الف. $12V$


د. $4V$

ج. $8V$

۹. در مدار زیر توان تولیدی توسط قطب چقدر است؟

الف. صفر

ج. $49V$

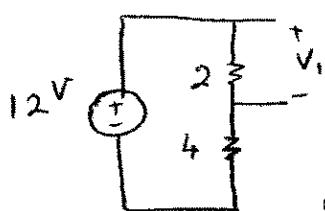

ب. $12V$

الف. $4V$

د. $8V$

ج. $12V$

۱۰. در مدار زیر ولتاژ V کدام است؟

الف. $12V$

ج. $8V$

ب. $5mJ$

الف. $12/5J$

د. هیچکدام

ج. $0/5J$


۱۱. انرژی ذخیره شده در خازنی که دارای بار 50 میلی کولن و ظرفیت $100\mu F$ است چقدر است؟

ب. $5mJ$

الف. $12/5J$

د. هیچکدام

ج. $0/5J$

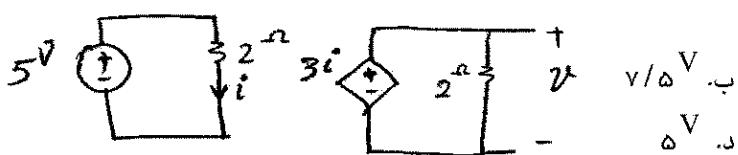

ب. $7/5V$

الف. $7V$

د. $5V$

ج. $15V$

۱۲. در مدار زیر V چقدر است؟

الف. $7V$


ج. $15V$

ب. $7/5V$

الف. $7V$

د. $5V$

ج. $10V$

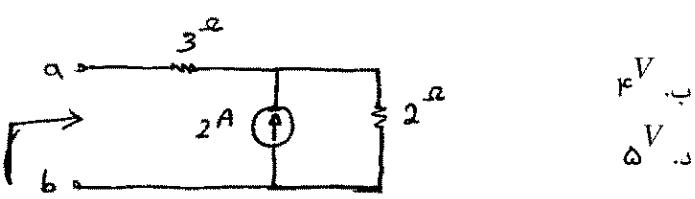

ب. $4V$

الف. $10V$

د. $5V$

ج. $14V$


استان:

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴
زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: ۶ دقیقه
آزمون نمره منفی دارد

نام درس: مدارهای الکتریکی

رشته تحصیلی / گذرنامه: مهندسی مدیریت اجرایی - ۱۱۱۵۱۸۴

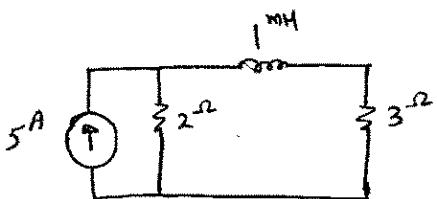استفاده از: ماشین حساب ساده منبع: -- گذرنامه سوال: یک (۱)




ب. 0.333^{MS}

د. قابل محاسبه نیست.

۱۴. ثابت زمانی مدار زیر کدام است؟

الف. 0.2^{MS}

ج. ms

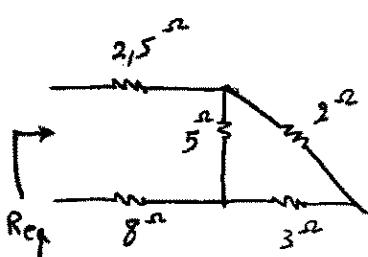

ب. $15/5 \Omega$

د. 13Ω

الف. $16/7 \Omega$

ج. $20/5 \Omega$

RC ..

ب. $\frac{1}{RC}$

الف. $\frac{R}{C}$


۱۵. مقاومت R_{eq} کدام است؟

الف. $5V$

ب. $0.5V$

ج. بستگی به ظرفیت خازن دارد.

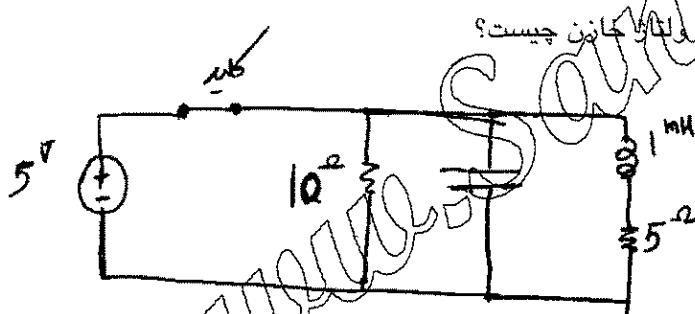د. جواب تابعی نمایی است و قابل محاسبه نیست.




۱۶. کدام گزینه درمورد مدار RLC موازی صحیح است؟

ب. $w_0 = \frac{1}{LC}$, $\alpha = \frac{L}{2R}$

الف. $w_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\alpha = \frac{L}{2R}$

د. $w_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$, $\alpha = \frac{1}{2RC}$

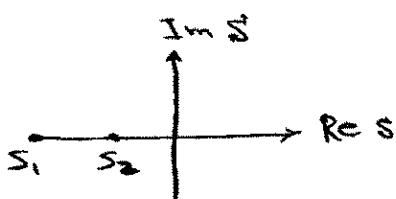ج. $w_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\alpha = \frac{R}{2L}$



۱۷. اگر S_1, S_2 ریشه‌ای معادله مشخصه باشد، کدام گزینه صحیح است؟

ب. میرایی بحرانی

د. هیچ‌کدام

الف. میرایی ضعیف

ج. میرایی شدید

استان:

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰ دقیقه

آزمون نمره منفی دارد

نام درس: مدارهای الکتریکی

رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی مدیریت اجرایی - ۱۱۱۵۱۸۴

استفاده از: ماشین حساب ساده مجاز است. منع: -- گذ سوی سوال: یک (۱)

۲۰. کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف. وقتی که ابعاد یک عنصر در تحلیل آن مؤثر باشد به آن عنصر گستردگی داشته باشد.


ب. عناصر تغییرناپذیر با زمان عملأ بسیار کم یافته می شوند مگر در دوره زمانی بسیار کوتاه

ج. مفهوم اکتوپاپسی یا پسیو بودن عنصر مرتبط با ذخیره انرژی در آن عنصر است.


د. اگر رابطه بین جریان و ولتاژ عنصری با یک تابع خطی بیان شود، عنصر را خطی می نامیم.

سؤالات تشریحی

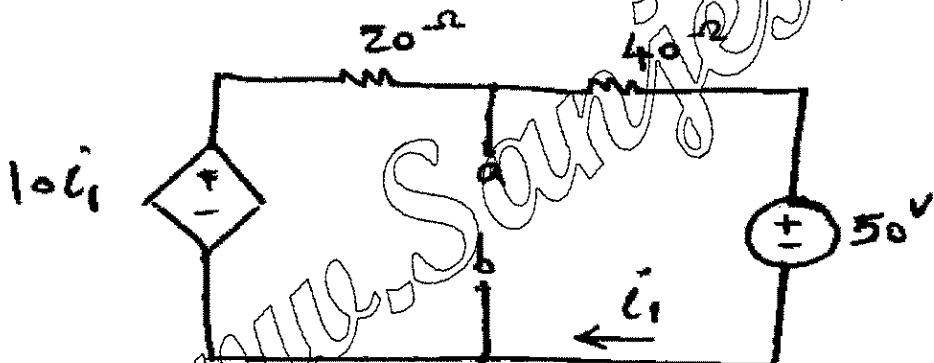۱. در مدار زیر مدار معادل تونن را نسبت به سرمهای a و b بدست آورید. (۱ نمره)



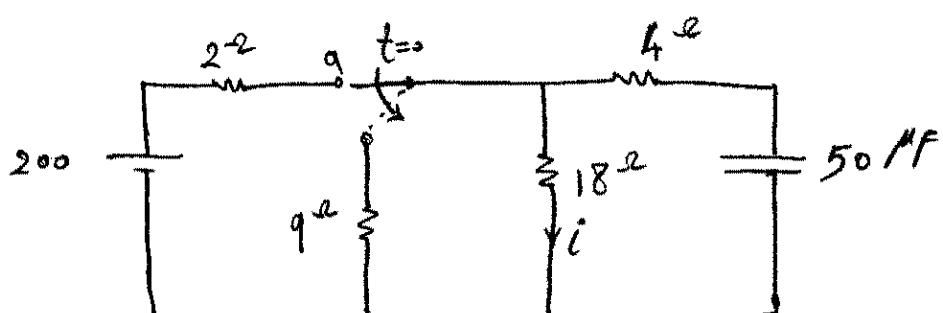۲. در مدار زیر مطلوب است $i(t)$ برای $t > 0$ (کلید از a به b منتقل می شود) (۱/۵ نمره)



استان:


تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی:
زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: ۶ دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ندارد

نام درس: مدارهای الکتریکی

رشته تحصیلی / گذرنامه: مهندسی مدیریت اجرایی - ۱۱۱۵۱۸۴

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است. منبع: -- ۷ سوی سوال: یک (۱)

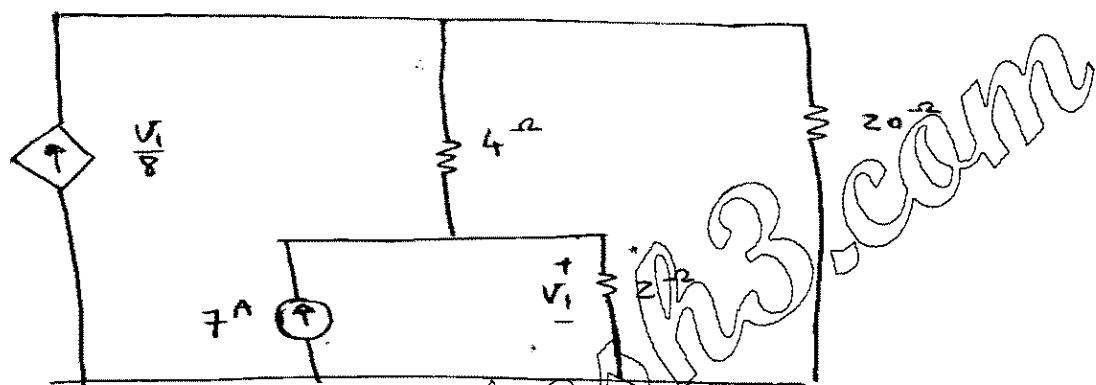۳. با استفاده از روش گره، توان تلف شده در مقاومت 4Ω را بیابید. (۱/۵ نمره)



۴. در مدار زیر کلید پس از مدت زمان طولانی و در زمان $t = 0$ از آن به α تغییر وضعیت می‌دهد. $V(t)$ را برای $t \geq 0$ بدست آورید. (۲ نمره)

