

تمدن سوالات نظری ۲۸ - فلزی - قریب، ۷  
زنگ آنلاین (لینک) نظر و تکلیف: ۷۵ - قریب، ۷۵

نام درون مدارهای الکترونیکی  
دانشگاه پیام نور مهندسی کامپیوتر  
کد لغزش: ۱۱۱۵۰۷۰

- \* دانشجوی گرامی: لطفاً گزینه ارا در قسمت کد سری سوال برگ پاسخنامه خود، علامت بزنید. بدینه است، مسئله‌ی این امر بر عهده شما خواهد بود.
- \* این آزمون شمره متفق ندارد.

۱) کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟  
الف) عامل ایجاد جریان در فلزات الکترونها هستند.

ب) تحت تاثیر میدان الکتریکی خارجی، الکترونها از از مواد به حرکت در می آیند.

ج) یک الکترون حدود  $10^{-19} \text{ کولب}$  است

د) چگالی جریان در فلزات شبک عکس با رسانایی ویژه فلز دارد.

۲) کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

الف) در نیمه هادی های امدادی عرض نوار لیزر گزینه عالیه هاست.

ب) هر دو اتم مجاور در یک پیوست کروماتیک دو الکترون در حالت اشتراک دارند.

ج) تحریک فوری باعث افزایش هدایت نسبی ملایمی می گردد.

د) در دمای صفر مطلق، الکترون از از در بلور سیلیسیم خالص وجود ندارد.

۳) کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

الف) با شکستن هر پیوند کروماتیکی بلور سیلیسیم، دو عامل ایجاد می شود.

ب) در نیمه هادی خالص همواره  $n_{\text{refr}} = 1$

ج) اند دمای محصولی هدایت نیمه هادی خالص میلیونها برابر کمتر از رسانایی فلزات است.

د) قابلیت تحریک الکترون از از و حفره با هم برابر است.

۴) کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

الف) دست یابی به ابعاد دقیق قر و کیفیت بالاتر دیود از طریق تکنولوژی صفحه ای میسر است.

ب) شدت میدان الکتریکی در ناحیه تقطیله متناسب است با اختلاف پتانسیل ناحیه تپی.

ج) ولتاژ حرارتی (V<sub>T</sub>) نسبت مستقیم با دمای سطح بر حسب درجه سانتیگراد دارد.

د) افزایش دما باعث افزایش جریان اشباع ممکن دیود میشود.

۵) کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

الف) بدیده شکست باعث افزایش جریان دیود میشود.

ب) کاهش سرعت قطع و وصل دیود باعث کاهش فرکانس کار آن میشود.

ج) در دیود های زنریا افزایش چگالی نا خالص، ولتاژ شکست آنها نیز افزایش می یابد.

د) دیودهای زنر از ۲.۴ ولت تا ۲۰۰ ولت موجود می باشد.

تمدید سوالات نظر: ۲۸ تاریخ: ۲۰ آذر  
زمان آزمون (الله) نظر و تکلیف: ۷۵ تاریخ: ۷۰

تلگرام: ۱۱۱۵۰۷۰  
دانشگاه پیام نور  
دانشگاه پیام نور  
دانشگاه پیام نور



۶) کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

الف) دیود خازنی به صورت پایه مغناطیس بکار می رود.

ب) از دیود و رکتور برای مدارهای تشیدید  $C$  استفاده می شود.

ج) دیود توئیل در ولتاژ های مغناطیس و ولتاژ های مستقیم کوچک، دارای مقاومت بسیار کوچک است.

د) احتمال بروز پدیده شکست بهمنی در دیود های سیلیکن با ولتاژ شکست کمتر از ۱ ولت بیشتر است.

۷) کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

الف) ولتاژ پایه مغناطیس مستقیم دیود سیلیکن حدود ۰.۷ ولت است

ب) ولتاژ پایه مغناطیس مستقیم دیود ژرمانیوم حدود ۰.۲ ولت است

ج) از مدارهای پیش از انتقال سطح سیلیکال استفاده می شود

د) از مدارهای پیش از انتقال سطح سیلیکال استفاده می شود

۸) کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

$$\text{الف) در یکسو کننده نیم موج } V_{\text{m}} = \frac{V}{2}$$

$$\text{ب) در یکسو کننده نیم موج } I_{\text{m}} = \frac{I}{2}$$

ج) بازده یکسو کننده نیم موج تقریباً برابر با ۴۰٪ می باشد

د) در یکسو کننده تمام موج حداقل ولتاژ مغناطیس برابر  $V_{\text{m}}$  است

۹) کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

الف) افزایش میزان مقاومت مدار  $RC$ ، یعنی افزایش ثابت زمانی مدار

$$\text{ب) در یکسو کننده تمام موج با صافی خازنی } C = \frac{I}{f}$$

ج) تغیر دادن مقاومت موادی دیود در مدار کلید راهی برای تنظیم خازن  $C$  ایجاد می کند

د) برای کلید کردن سیلیکال و رویدی در سطح ولتاژ بیکری غیر از صفر باید از منبع ولتاژ ثابت استفاده کرد

۱۰) در مدار زیر جریان دیود چقدر است؟ (دیود آیده ال)

الف) ۲mA

ب) 10 mA

ج) 5mA


د) صفر



تعداد سوالات فقره: ۲۸ تکلیف — تاریخ: ۷  
زمان آزمون (دقیقه): سه روشکل: ۷۰ تاریخ: ۷۰


ششم دوره مدارهای الکترونیکی  
رئیس تعلیم کارشناسی مهندسی کامپیووتر  
کد امتحان: ۱۱۱۵۰۷۰

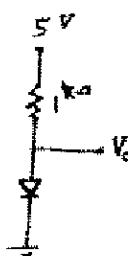۱۱) در مدار زیر  $V$  چقدر است؟ (دیود آیده ال)




- (الف) ۰  
(ب) ۱  
(ج) ۲/۵  
(د) صفر

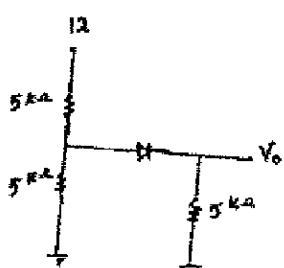۱۲) در مدار زیر  $V$  چقدر است؟ (دیود آیده ال)



- (الف) صفر

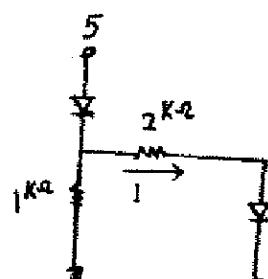۱۳) در مدار زیر جریان آمده است؟ (دیود آیده ال)



- (الف) صفر  
(ب) ۵ mA  
(ج) 2.5 mA  
(د) 7.5 mA

۱۴) در ترانزیستور BJT کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

$$(الف) I_C = I_{PC} + I_{CBO}$$

$$(ب) I_E = I_{PE} + I_{NE}$$

$$(ج) \gamma = \frac{I_{PE}}{I_E}$$

$$(د) \alpha = \frac{I_E}{I_C}$$

۱۵) کدام یک لزگزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

$$(الف) I_E = I_B + I_C$$

$$(ب) \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

$$(ج) I_B = \beta I_C$$

(د) برای ترانزیستورهای از یک نوع هم ممکن است ظهای متقارن وجود داشته باشد


تمدید سلسله قوه: ۲۸ تکلیف — تقویت: ۷  
لملک آزادی (نامه) سلسه و تکمیل: ۷۵ تقویت: ۷۵

علم کومنز مدارهای الکترونیکی  
دکتر ناصر مکاریان مهندس کامپیووتر  
کارشناسی: ۱۱۱۵۰۷۰

۱۶) کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست باشد؟

- (الف) در حالت اشباع ترانزیستور BJT سیلیکون  $|V_{CE}| = 0.2$  است  
 (ب) از ترانزیستور می توان بعنوان یک کلید استفاده کرد  
 (ج) از ترانزیستور می توان بعنوان یک تقویت کننده استفاده کرد  
 (د) ترانزیستور BJT یک منبع جریان کنترل شونده با ولتاژ است

۱۷) این مدار زیر جریان Ib چقدر است؟

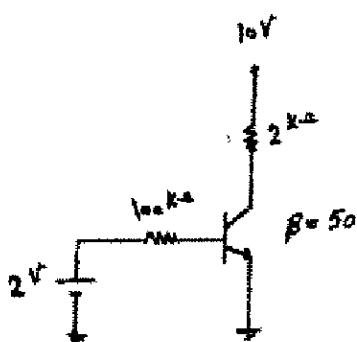

(الف) صفر

(ب) 13 mA

(ج) 0.1 mA

(د) 4.9 mA

۱۸) در مدار شناسی ۱۷ جریان IC چقدر است؟

(الف) 4.9 mA

(ب) 35 mA

(ج) 4.65 mA

(د) 0.65 mA

۱۹) در مدار زیر ترانزیستور:

(الف) اشباع

(ب) اقطع

(ج) انفعال

(د) انفعال معکوس

۲۰) در مدار سوال ۱۷ جریان بیس، تقریباً کدام است:

(الف) صفر

(ب) 40 μA

(ج) 9.8 mA


(د) 98 μA

حداد سلاره: نظریه: ۲۸ ثبت: ۷  
زمان آزمون (لایه): نظریه: ۷۵ ثبت: ۷۵  
کاربر: ۱۱۱۵۰۷۰

تم درجه مدارهای الکترونیکی  
دانشگاه پیام نور

کاربر: ۱۱۱۵۰۷۰

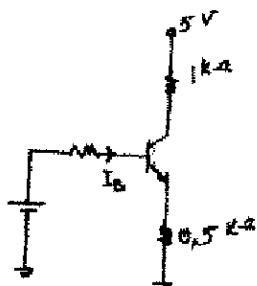(۲۱) در مدار زیر، جریان A و  $I_B = 0.05 \text{ mA}$  و  $\beta = 100$  است. کدام گزینه صحیح است؟



- (الف) ترانزیستور اشباع است
- (ب) ترانزیستور فعال است
- (ج) ترانزیستور قطع است
- (د) ترانزیستور اعمال معکوس است

(۲۲) کدام گزینه درباره ON ترانزیستور صحیح است؟

- (الف) شامل ۰ و ۱ است
- (ب) شامل ۰ و ۰ است
- (ج) شامل ۰ و ۰ است
- (د) شامل ۰ و ۰ است

(۲۳) درباره ترانزیستور (BJT) کدام کزینت صحیح نمی باشد؟

- (الف) هم حاملهای القیت و هم تکریت برای خود جریان بمقابل دارند
- (ب) مشابه یک منبع جریان کنترل شودند با ولتاژ است
- (ج) دارای سه ناحیه کاری است
- (د) بک المان الکترونیکی و دارای ۲ پایه می باشد

(۲۴) در مدار امپیٹ فالوور کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

- (الف) ولتاژ امپیٹ بسیار نزدیک به ولتاژ بیس است
- (ب) بیهوده ولتاژ تقریباً برابر با یک است
- (ج) مقاومت ورودی بسیار کوچک است
- (د) شرط اینکه رامنه توسان خروجی حدکثر شود این است که ظرفه کار و سط خط بار ac مولال شود

(۲۵) کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟

- (الف) در تحلیل ac تمام خازنهای اتصال کوتاه فرض می شوند
- (ب) در تحلیل ac تمام منابع ولتاژ DC صفر فرض می شوند
- (ج) در تحلیل DC، فقط خازنهای کوهان (باز فرض می شوند)
- (د) در تحلیل DC تمام منابع سینکلر کوچک صفر فرض می شوند

تعداد سوالات نظری: ۲۸ کلیه — تمرین: ۷  
زمان آزمون (دقیقه): نظری و تکمیل: ۷۵ کلیه — تمرین: ۷۵

ششمین دوره مدارهای الکترونیکی  
دانشگاه پیام نور، مهندسی کامپیووتر  
کالجون: ۱۹۹۵۱۷۰

۶۱

(۲۶) در مورد پارامترهای هیبرید ترانزیستور کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

الف)  $h_{ce}$  عددی کوچک است

$$h_{ce} = \beta^2 r_o$$

ج)  $h_{re}$  عددی بزرگ است

$$h_{re} = \beta$$

(۲۷) در مورد ترانزیستور FET کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

الف) آنرا ترانزیستور یک قطبی هم می‌نامند

ب) آنها یک حامل در ایجاد جریان نقش دارد

ج) از این دو نوع JFET و MOSFET است

د) یونهای اکبر بر کنترل ولتاژ الکتریکی توسط یک میدان مغناطیسی است


(۲۸) اگر  $V_g = 3V$  باشد، توانایی تغییر در چه تابعه‌ای است؟ (برای NIFET)

الف) اشباع


ب) تریودی

ج) مرد اشباع و تریودی

د) اطع

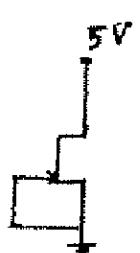

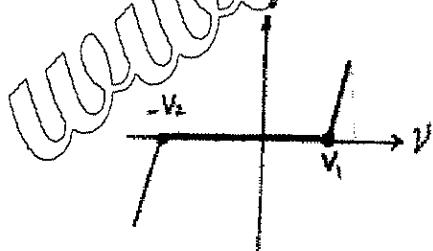۱) منحنی مشخصه ولتاژ خروجی زیر را در مقابل بگیرید. با استفاده از دیوبهای آیده (آن مثابه) و مقاومت مداری ملاحظی کنید که  
دارای مشخصه مزبور باشد. شبیه خطوط بواهر و ۲ من باشد (۱ نمره)




۲) مطلوب است محاسبه مقادیر  $I_d$  و  $V_d$  برای یک بیود پیوشه که در ولتاژ مستقیم ۷۰ ولت، جریان ۱mA و در ولتاژ -۵ ولت،  
جریان ۱۰mA از آن عبور کند. (۱ نمره)


تمام مدارهای انتخوبی  
رمان آزمون (لایه‌ها) تفسیر و تکمیل: ۷۵ قریبی  
کد پرسش: ۱۱۱۵۰۷۰

تمام مدارهای انتخوبی  
رمان آزمون (لایه‌ها) تفسیر و تکمیل: ۷۵ قریبی  
کد پرسش: ۱۱۱۵۰۷۰

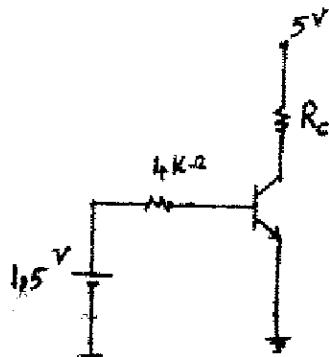۲۳) در مدار زیر  $R_C$  را طوری طراحی کنید که ترانزیستور در مرز اشباع قرار گیرد. با فرض اینکه  $\beta=48$  و  $V_{BE}=0.7$  و  $V_{CE(sat)}=0.2$  باشد. (۲ نمره)



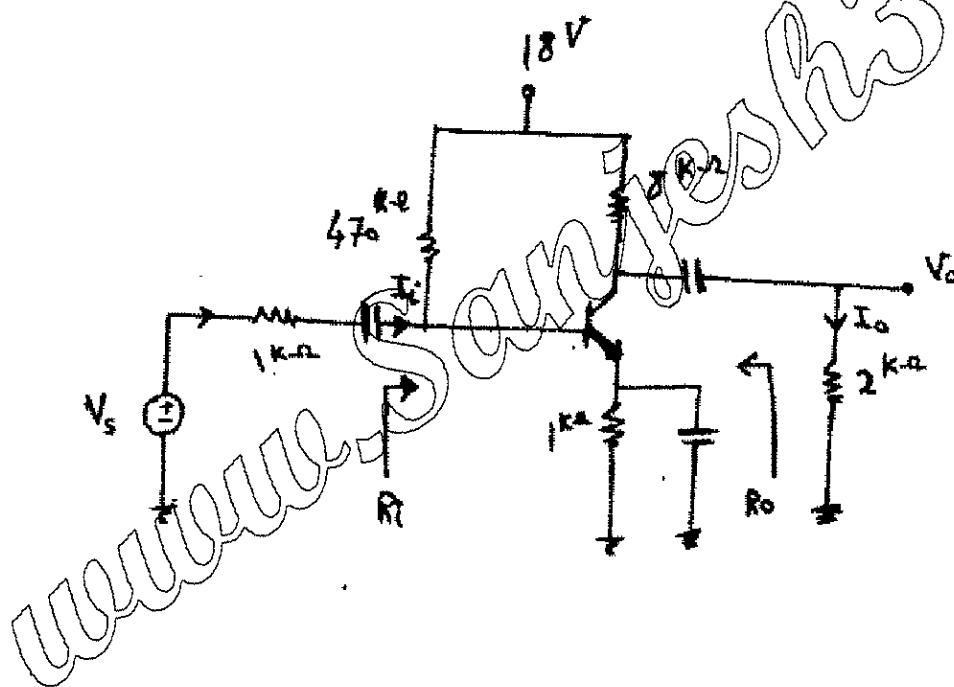(۲ نمره) مدار زیر ۲۰ امپا است . مطالعه سمت مداری  $R_C$  و  $A_v$  (۲ نمره)



v.